



ข้อสอบกลางภาค

วิชา 6502007 ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า (Electric Circuits Theory)


โปรแกรมวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

คำสั่ง ข้อสอบมีทั้งหมด 10 ข้อ ทำทุกข้อ นักศึกษา ห้าม นำเอกสารหรือตำราเข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด
สามารถ ใช้เครื่องคำนวนได้
คะแนนเต็ม 50 คะแนน
เวลาสอบ 3 ชั่วโมง

นักศึกษา ห้าม นำเอกสารหรือตำราเข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด
หุจริต ในการสอบปรับตั้งรายวิชานี้ทันที
(ทุกข้อ ต้องแสดงวิธีคำนวนมาอย่างละเอียด)

1. จงหาค่าความต้านทานรวม (R_T) จุด A-B ของวงจรในรูปที่ 1


(5 คะแนน)

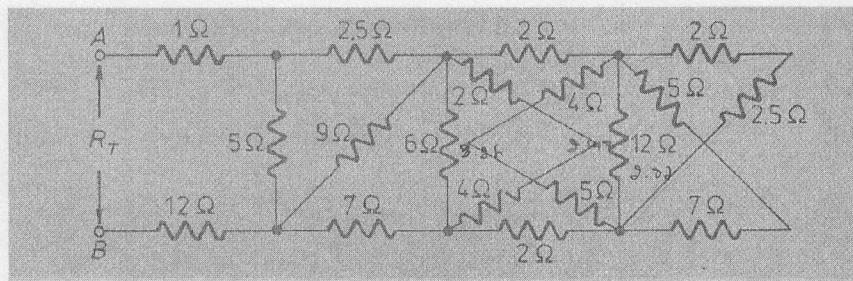

รูปที่ 1

2. จงหาค่าความต้านทานรวม (R_T) จุด A-D ของวงจรในรูปที่ 2


(5 คะแนน)

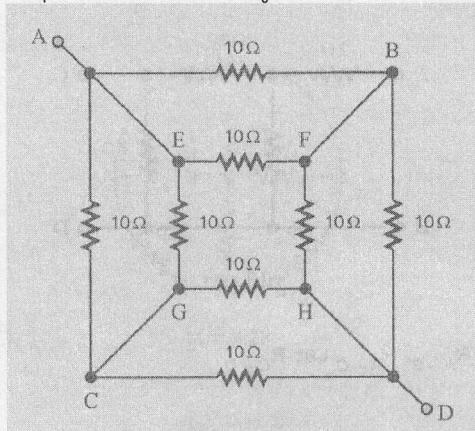

รูปที่ 2

3. จากวงจรสมในรูปที่ 3 จงคำนวณหาค่า I_T , I_1 และ I_2


(5 คะแนน)

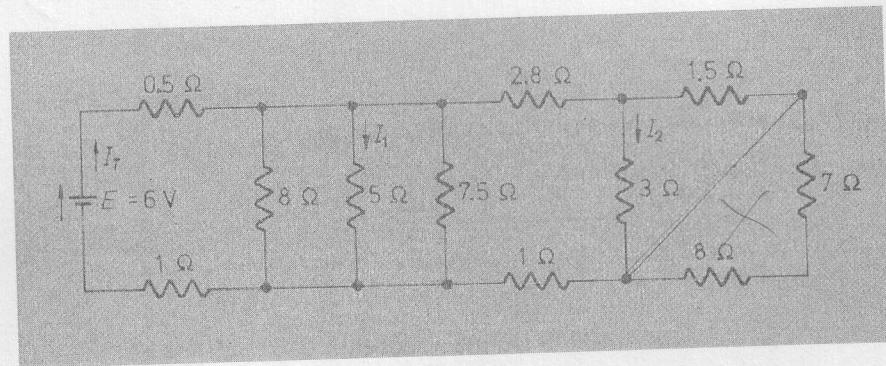

รูปที่ 3


4. จากวงในรูปที่ 4 จงใช้กฎของเคิร์ชซอฟฟ์คำนวณหาค่า I

(5 คะแนน)

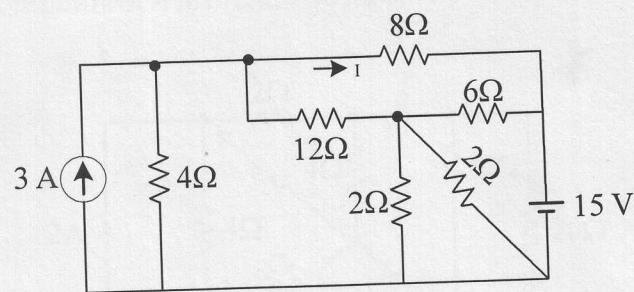

รูปที่ 4

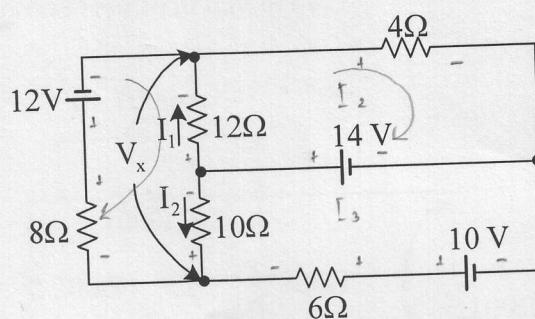
5. จากวงในรูปที่ 5 จงใช้วิธีวงรอบกระแสของแมกซ์เวลล์ (Mesh current method) หาค่า I_1 , I_2 และ V_x
(5 คะแนน)



รูปที่ 5

6. จากวงในรูปที่ 6 จงใช้วิธีโนดโวล์ต เพื่อคำนวณหาค่า I_1 , I_2 , และ I_3


(5 คะแนน)

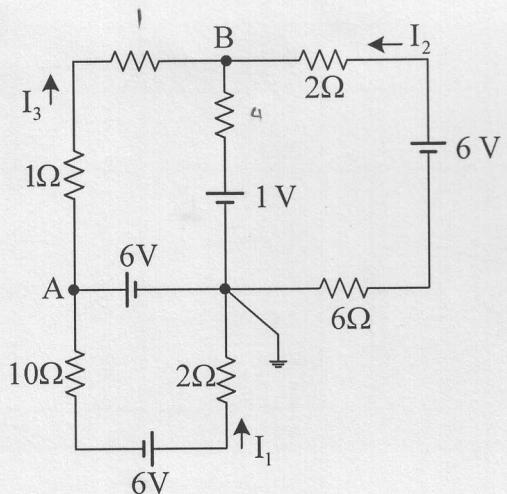

รูปที่ 6

7. จากวงในรูปที่ 7 จงใช้วิธีสมมติทิศทางของกระแสคำนวณหาค่า V


(5 คะแนน)

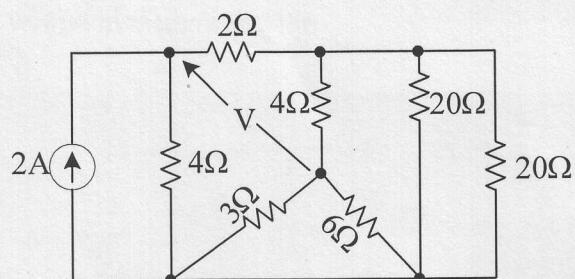

รูปที่ 7

8. จากวงในรูปที่ 8 จงใช้ทฤษฎีการวางแผนซ้อนคำนวณหาค่า V


(5 คะแนน)

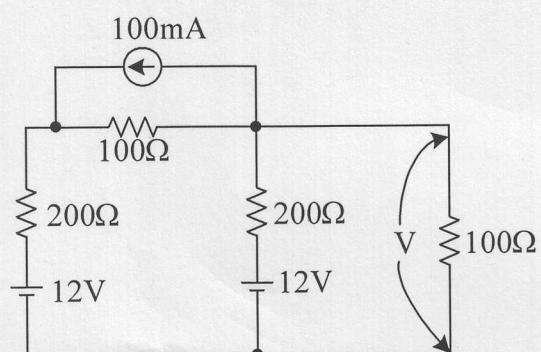

รูปที่ 8

9. จากวงในรูปที่ 9 จงใช้วิธีมิลล์แมน (Millman method) หาค่า I_x


(5 คะแนน)

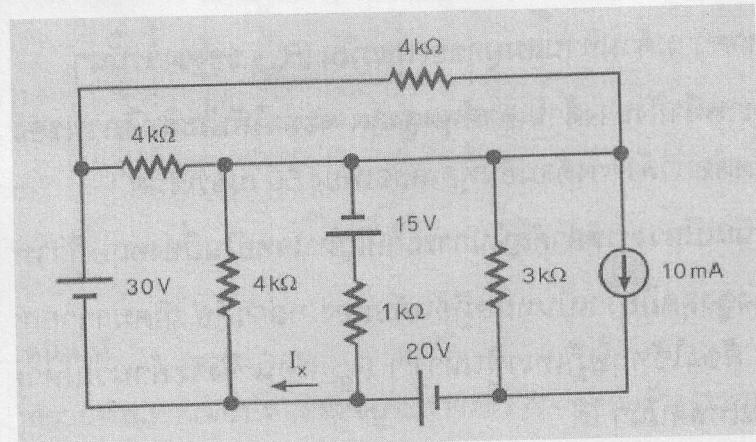

รูปที่ 9

10. จากวงในรูปที่ 10 จงหาวงจรเทียบเท่าเทวินนิ วงจรเทียบเท่านอร์ตัน ที่จุด x-y และหาค่า R_L ที่ทำให้เกิดกำลังงานด้านเอาท์พุตสูงสุด พิรุณค่ากำลังเอาท์พุตสูงสุด

(5 คะแนน)

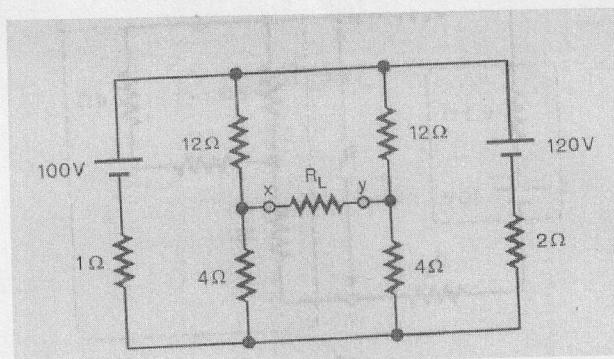

รูปที่ 10