

①


1@ 20 dBm

20 dB

②

in transmission line
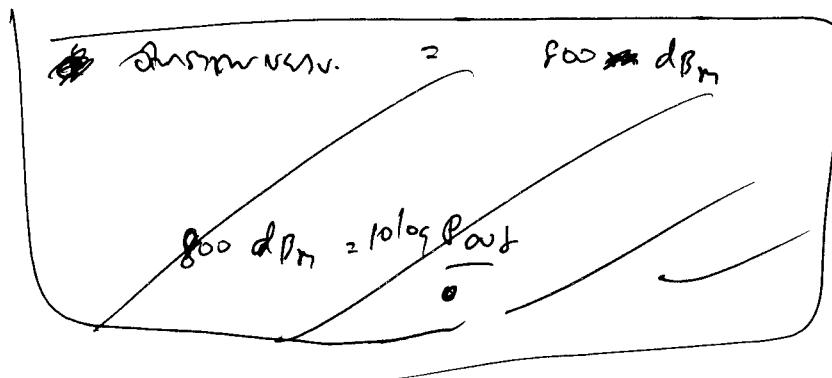
$$20 \text{ dB} - 3 \delta \text{ dB} + 50 \text{ dB} - 40 \text{ dB}_{\text{m}} + 800 \text{ dB}_{\text{m}} = 800 \text{ dB}_{\text{m}}$$



$$P_{\text{in}} = 10 \text{ mW}$$

$$P_{\text{in}}(\text{dBm}) = 10 \log \frac{0.01}{0.001}$$

$$P_{\text{in}}(\text{dBm}) = 10 \text{ dBm}$$

$$\text{Transmission} = 800 \text{ dBm} + 10 \text{ dB}$$


$$= 810 \text{ dBm}$$

$$P_{\text{in}} = 10 \log \frac{P}{1 \text{ mW}} = 10 \log \frac{P}{0.001}$$

$$\frac{810 \text{ dBm}}{10} = \log \frac{P}{0.001}$$

$$P_{\text{out}} = (10) \times 0.001 = 10^{-2} \text{ W.}$$
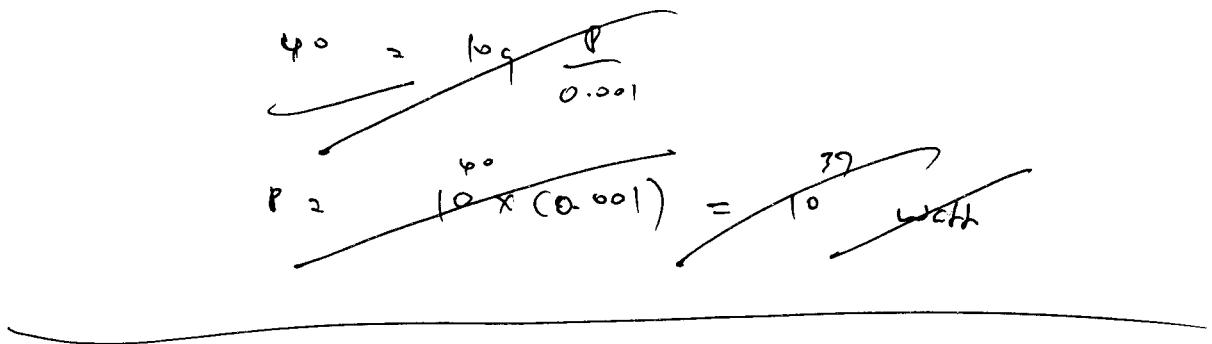
$$80 \text{ dBm} = 10 \log \frac{P}{0.001}$$



$$40 \text{ dBm} = 10 \log \frac{P}{0.001}$$

$$P = 10^4 (0.001) = 10 \text{ W. } \cancel{\text{if}}$$

$$80 \text{ dBm} = 10 \log \frac{P}{0.001}$$

$$P = 10^8 (0.001)$$

$$P = 100 \text{ kW.}$$

$$\cancel{100 \text{ kW}} = \frac{P_{\text{out}}}{P_{\text{in}}} = \frac{P_{\text{out}}}{10 \text{ kW.}}$$

$$P_{\text{out}} = 100 \text{ kW} \times 10 \text{ kW}$$


$$P_{\text{out}} = 1000 \text{ watt } \cancel{\text{if}}$$

①

①

$$V_{\text{input}} = 150 \text{ V}, R_s = 40 \Omega, R_L = 200 \Omega, Z_0 = 20 \Omega$$

P.M. S. 1 v. ①

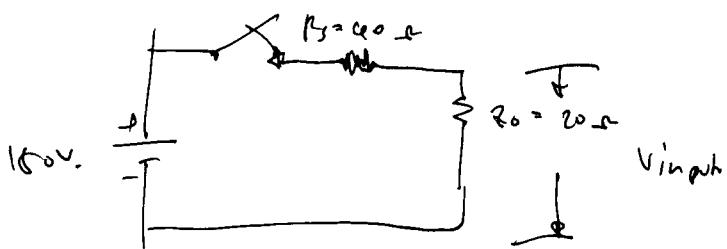

$$V_{\text{input}} = \frac{(150 \times 20)}{40 + 20} = 50 \text{ V}$$

$$V_i = 50 \text{ V} \quad \text{B}$$

$$\xleftarrow{V_i = 50 \text{ V}} \rightarrow$$

B.J. L. மதிநான்று

$$f = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0} = \frac{200 - 20}{200 + 20} = 0.818$$

$$V_{r(1)} = f V_i = 0.818 \times 50$$

$$V_{r(1)} = 40.9 \text{ V}$$

$$\xleftarrow{V_{r(1)} = 40.9 \text{ V}}$$

இல்லை என்றால் விடும் பார்சு கீழ்க்கண்ட விடும் பார்சு

$$V_{\text{total}} = V_i + V_{r(1)} = 50 + 40.9$$

$$V_{\text{total}} = 90.9 \text{ V} \quad \text{B}$$

for 1.8 resistors \therefore must divide.

$$\Gamma = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0} = \frac{40 - 20}{40 + 20}$$

$$\Gamma = 0.777$$

→ for \oplus sum of \oplus nodes \therefore load \therefore

for 1.8 resistors \therefore min max.

$$V_{r(2)} = \Gamma V_{r(1)} = 0.777 \times 40.9$$

$$V_{r(2)} = 13.619 \text{ V}$$

$$\underline{13.619 \text{ V}}$$

$$V_{\text{total}} = 40.9 + 13.619 = 54.5 \text{ V.}$$

Average load on res.

$$V_{r(3)} = \Gamma V_{r(2)}$$


$$= 0.818 \times 13.619$$

$$V_{r(3)} = 11.19 \text{ V}$$

$$\underline{11.19 \text{ V}}$$

↓

①

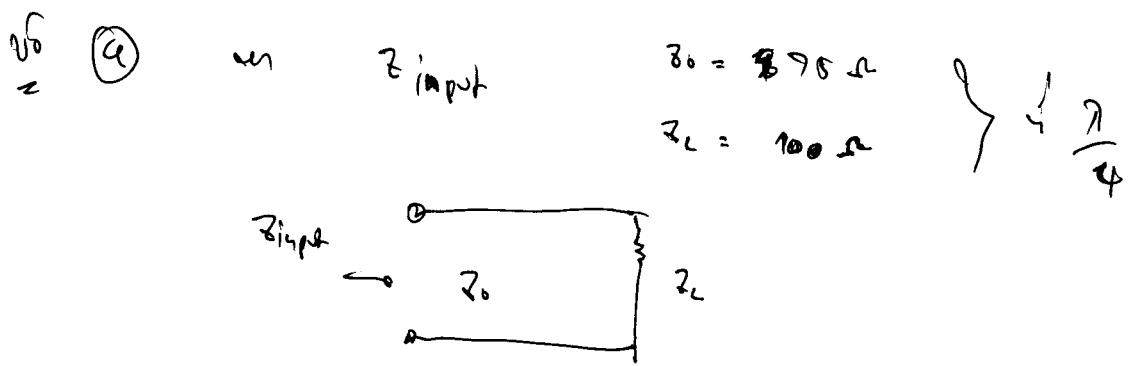

an


$$z_{\text{input}} = z_0 \frac{z_L + j z_0 \tan \theta_L}{z_0 + j z_L \tan \theta_L}$$

$$\theta_L = \frac{2\pi}{\lambda}$$

$$\theta_L = \frac{2\pi}{\lambda} \left(\frac{\lambda}{4} \right) = \frac{\pi}{2} = 90^\circ$$

$$z_{\text{input}} = 75 \frac{100 + j 75 \tan 90^\circ}{75 + j 100 \tan 90^\circ}$$
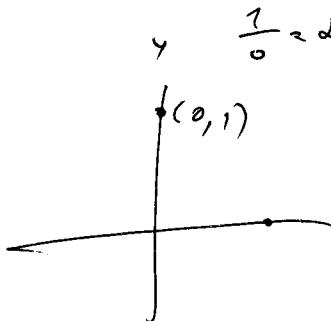
$$z_{\text{input}} = 75 \frac{100 + j 75(0)}{75 + j 100(0)}$$



$$z_{\text{input}} = 2 \Omega$$