

## Home Work Bode plot

1. วาดกราฟโพลเดตามสมการต่อไปนี้

$$(ก) T(s) = \frac{10(s+1)}{(s+10)(s+100)}$$

$$(ข) T(s) = \frac{10s}{(s+10)^2(s+100)}$$

$$(ค) T(s) = \frac{100(1+s)}{(1+s/10)(1+s/100)}$$

$$(ง) T(s) = \frac{10^8(s+10)}{s^2 + 10,100s + 10^6}$$

$$(จ) T(s) = \frac{s}{s+100}$$

$$(ฉ) T(s) = \frac{5}{s/2000 + 1}$$

$$(ช) T(s) = \frac{200(s+10)}{s+1000}$$


7.xx ให้วาดกราฟผลการตอบสนองความถี่ของสมการฟังก์ชันถ่ายโอน และหาค่าความถี่คัทออฟ

$$(ก) T(s) = \frac{10(s+10)(s+100)}{(s+1)(s+10^3)}$$

$$(ข) T(s) = \frac{8s^2}{(0.2s+1)^2}$$

## Exam of frequency response

1. unimomnirivua vossarano/Vu

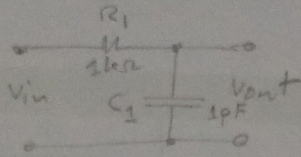

$$\text{Sol} \quad C_1 \Rightarrow \frac{1}{sC_1}, \quad R_1 = R_1$$



$$V_{out} = \frac{\frac{1}{sC_1}}{R_1 + \frac{1}{sC_1}} V_{in}$$

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{1}{1 + sR_1C_1} = \frac{1}{1 + \frac{s}{\omega_{p1}}}$$

$$\omega_{p1} = \frac{1}{R_1C_1} = \frac{1}{1 \times 10^3 \times 1 \times 10^{-12} \text{ F}}$$

$$= 1 \text{ Grad/s}$$
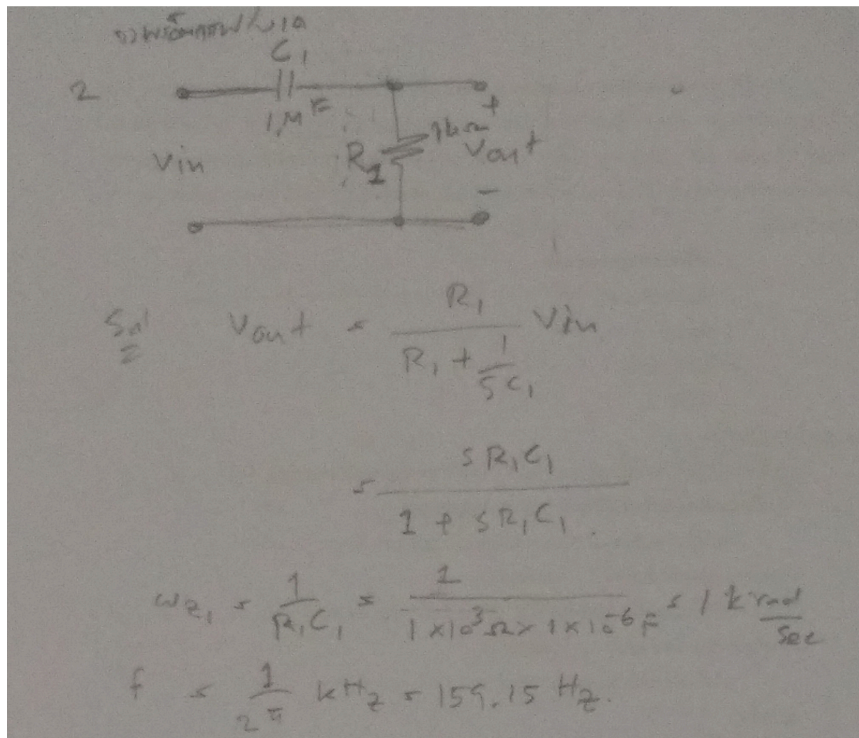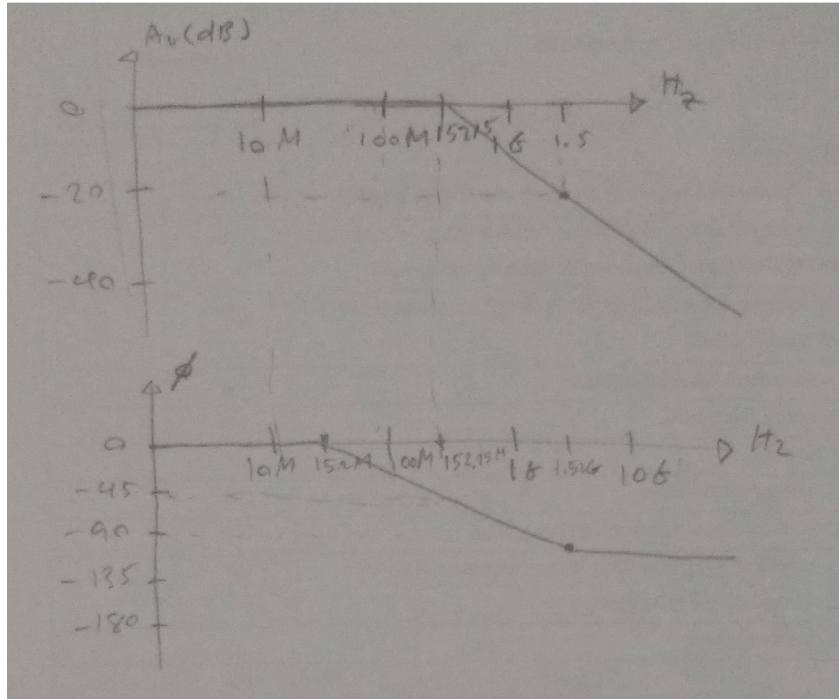
$$f = \frac{1}{2\pi} \text{ GHz} = 159.15 \text{ MHz}$$




$$S_{ol} = V_{out} = \frac{R_2}{R_1 + \frac{1}{sC_1}} V_{in}$$


$$= \frac{sR_1C_1}{1 + sR_1C_1}$$

$$\omega_{21} = \frac{1}{R_1C_1} = \frac{1}{1 \times 10^3 \Omega \times 1 \times 10^{-6} \text{ F}} = 1 \text{ k rad/sec}$$
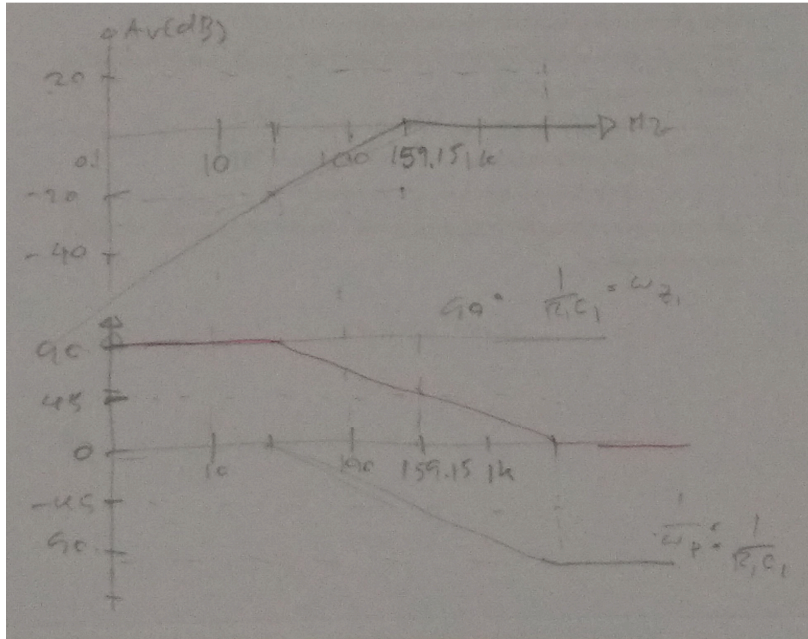
$$f = \frac{1}{2\pi} \text{ kHz} = 159.15 \text{ Hz}$$



3

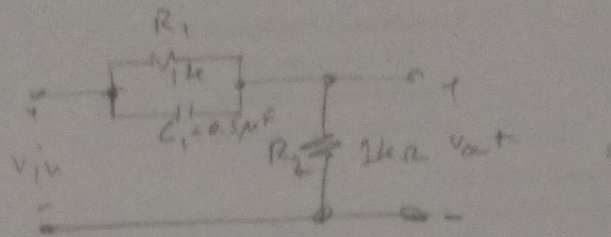

$$\text{Sol} \quad Z_1 = R_1 \parallel \frac{1}{sC_1} = \frac{R_1}{1 + sR_1C_1}, \quad Z_2 = R_2$$

$$v_{out} = \frac{R_2 v_{in}}{R_2 + \frac{R_1}{1 + sR_1C_1}} = \frac{R_2(1 + sR_1C_1)v_{in}}{R_1 + R_2 + sR_1R_2C_1}$$

$$\frac{v_{out}}{v_{in}} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \times \frac{(1 + sR_1C_1)}{1 + s \frac{R_1R_2C_1}{R_1 + R_2}}$$

$$K = \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 0.5, \quad \omega_{p1} = \frac{R_1 + R_2}{R_1R_2C_1}$$


$$\omega_{p1} = \frac{2k}{1k \times 0.5 \mu F} = 4 \times 10^3 \text{ rad/s} \quad \left| \quad 20 \log K = 20 \log 0.5 \right.$$

$$f_p = \frac{4 \times 10^3}{2\pi} \text{ Hz} = \frac{7}{22} \times 10^3 \text{ Hz} = \quad \left| \quad \right. \text{dB}$$

$$\omega_{z1} = \frac{1}{R_1C_1} = 2 \times 10^3 \text{ rad/s}$$

$$f_2 = \frac{7}{\pi} \times 10^3 \text{ Hz} =$$

4

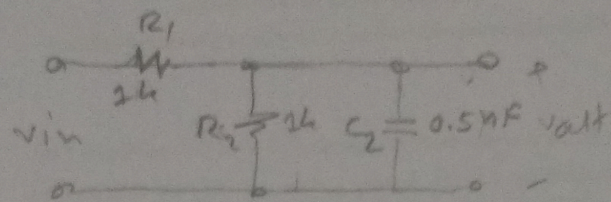

$$\text{Sol} \quad Z_1 = R_1 \quad Z_2 = R_2 // \frac{1}{sC_2} = \frac{R_2}{1 + sR_2C_2}$$

$$V_{out} = \frac{R_2 V_{in}}{1 + sR_2C_2} \left/ \left( R_1 + \frac{R_2}{1 + sR_2C_2} \right) \right.$$

$$= \frac{R_2 V_{in}}{R_1 + R_2 + sR_1R_2C_2}$$


$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \times \frac{1}{1 + s \frac{R_1R_2C_2}{R_1 + R_2}}$$

$$K = 0.5 \quad \omega_{p1} = \frac{R_1 + R_2}{R_1R_2C_2} = \frac{2k}{1k \times 0.5 \mu F}$$

$$20 \log 0.5 = \text{--- dB}$$

$$\omega_{p1} = 4 \times 10^6 \text{ rad/s}$$
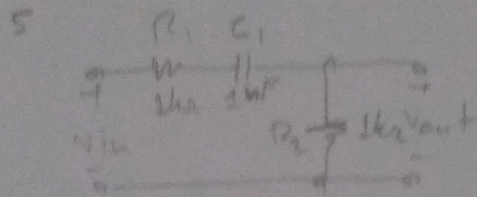
$$f_{p1} = \frac{4}{2\pi} \times 10^6 \text{ Hz}$$



$$Z_1 = R_1 + \frac{1}{sC_1} = \frac{1 + sR_1C_1}{sC_1}, \quad Z_2 = R_2$$

$$V_{out} = \frac{R_2 V_{in}}{R_2 + \frac{1 + sR_1C_1}{sC_1}} = \frac{sR_2C_1 V_{in}}{1 + sR_2C_1 + sR_1C_2}$$

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{sR_2C_1}{1 + s(R_1 + R_2)C_1}$$

$$\omega_{c1} = \frac{1}{R_1C_1} = \frac{1}{2k\Omega \times 1\mu F} = 1 \text{ Mrad/sec}$$


$$f_{c1} = \frac{1}{2\pi} \times 10^6 \text{ Hz}$$

$$\omega_{c2} = \frac{1}{(R_1 + R_2)C_1} = \frac{1}{2k\Omega \times 1\mu F} = 0.5 \text{ Mrad/sec}$$




$$f = \frac{1}{4\pi} \times 10^6 \text{ Hz}$$

Frequency response

Common source : CS

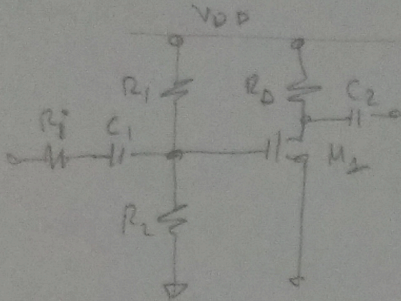

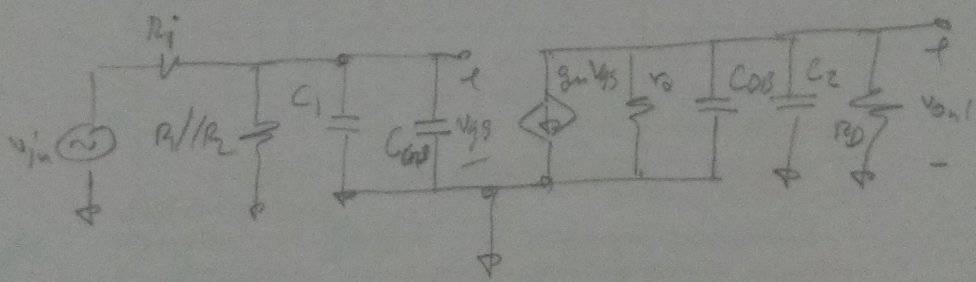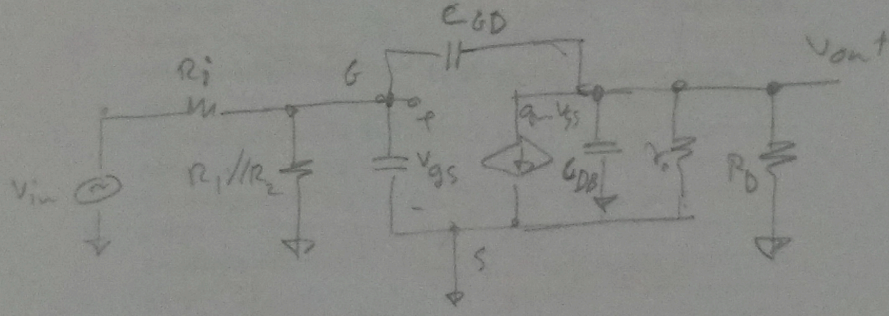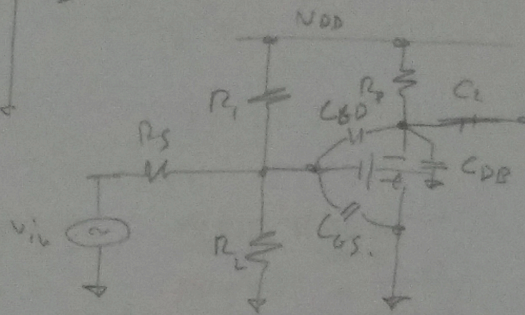$A_v = g_m (r_o \parallel R_D)$   
 $C_1 = C_2 \rightarrow 1 \mu F$





$$C_{T1} = C_1 + C_{GS} \quad , \quad C_{T2} = C_{DS} + C_2$$

$$R_{T1} = R_1 // R_2 \quad , \quad R_{T2} = r_o // R_D$$

$$R_{T1} // \frac{1}{sC_{T1}} = \frac{R_{T1}}{1 + sC_{T1}R_{T1}}$$

$$R_{T2} // \frac{1}{sC_{T2}} = \frac{R_{T2}}{1 + sC_{T2}R_{T2}}$$

$$V_{out}(s) = \frac{-g_{m1} R_{T2} V_{GS}(s)}{1 + sC_{T2}R_{T2}}$$

$$V_{GS}(s) = \frac{R_{T1} \times V_{in}(s)}{1 + sC_{T1}R_{T1}} \Big/ R_i + \frac{R_{T1}}{1 + sC_{T1}R_{T1}}$$





$$= \frac{R_{T1} V_{in}(s)}{(1 + sC_{T1}R_{T1})R_i + R_{T1}}$$

$$= \frac{R_{T1} V_{in}(s)}{R_{T1} + R_i + sC_{T1}R_{T1}R_i}$$

$$= \frac{R_{T1}}{R_{T1} + R_i} \times \frac{V_{in}(s)}{1 + sC_{T1}R_{T1}R_i / (R_{T1} + R_i)}$$

$$= \frac{R_{T1} V_{in}(s)}{(R_{T1} + R_i) [1 + sC_{T1} (R_{T1} // R_i)]}$$
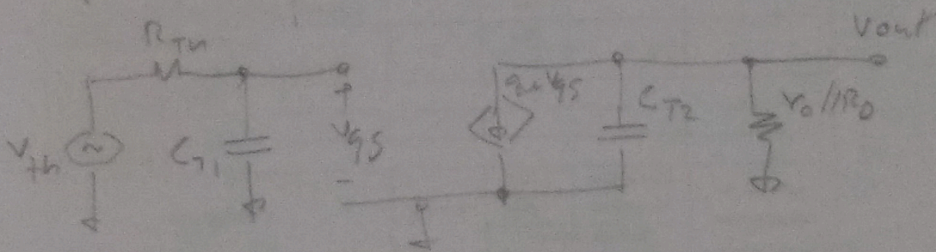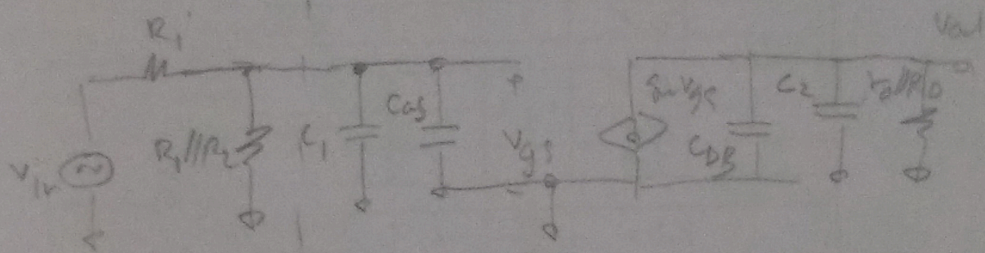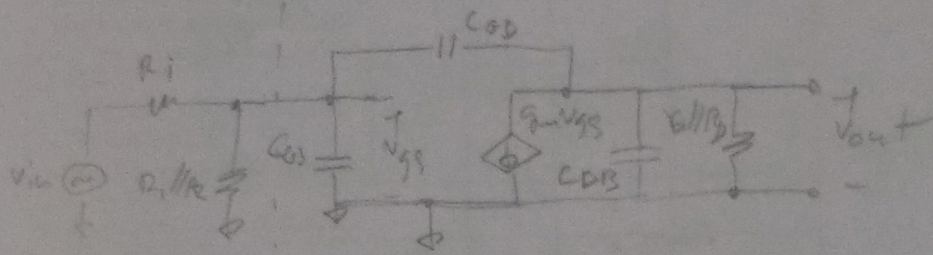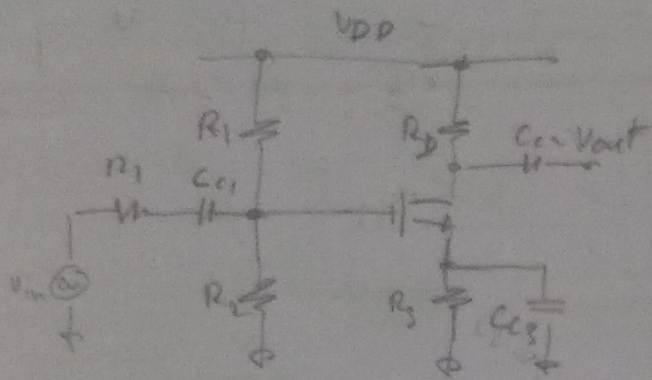
$$\frac{V_{out}(s)}{V_{in}} = \frac{-g_{m1} R_{T1} R_{T2} / (R_{T1} + R_i)}{[1 + sC_{T1} (R_{T1} // R_i)] (1 + sC_{T2} R_{T2})}$$



$$v_{th} = \frac{R_1/R_2}{R_1 + (R_1/R_2)} \times v_{in}, \quad R_{TH} = R_1 // R_1 // R_2$$

$$C_{T1} = C_1 + C_{C1}, \quad C_{T2} = (1 + g_m R_D) C_{C2}, \quad C_{T2} = C_{C2} + C_{C3}$$


$$Z_{out} = v_o // R_o // \frac{1}{s C_{T2}} = \frac{R_o // R_D}{1 + s(v_o // R_o) C_{T2}}$$

$$v_{out} = \frac{-g_m (v_o // R_D) v_{gs}}{1 + s(v_o // R_o) C_{T2}}$$

$$v_{gs} = \frac{\frac{1}{s C_{T1}} \times v_{in}}{R_{T1} + \frac{1}{s C_{T1}}} = \frac{v_{in}}{1 + s R_{T1} C_{T1}}$$

$$\frac{v_{out}}{v_{in}} = \frac{-g_m (v_o // R_D) \frac{R_1 // R_2}{R_i + (R_1 // R_2)}}{(1 + s R_{T1} C_{T1}) [1 + s(v_o // R_o) C_{T2}]}$$

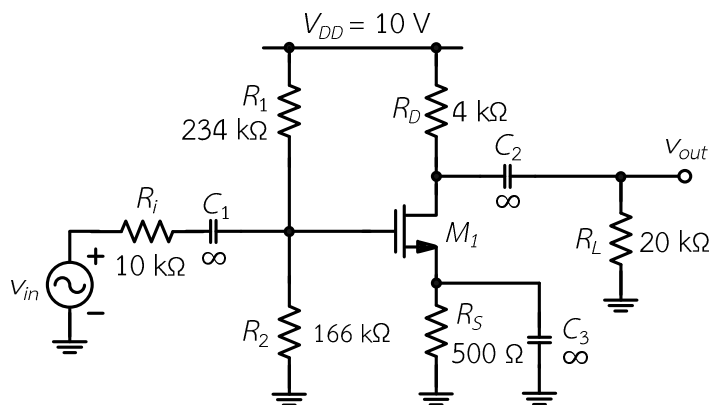แบบฝึกหัดที่ 7.12 รูปที่ 7.55 แสดงวงจรรขยาย กำหนดให้มอสเฟต n-channel มีค่า  $K_n = 0.8 \text{ mA/V}^2$ ,  $V_{TN} = 2 \text{ V}$ ,  $\lambda = 0$ ,  $C_{gd} = 20 \text{ fF}$  และ  $C_{gs} = 100 \text{ fF}$  (ก) จงหาอัตราขยายที่ย่านความถี่กลาง (ข) จงหาค่าความจุขั้วต่อ (ค) ความถี่คัทออฟ (ตอบ (ก)  $A_v = -6.69$  (ข)  $C_M = 167.6 \text{ fF}$  และ (ค)  $f_{-3dB} = 1.32 \text{ GHz}$ )



รูปที่ 7.55 วงจรในแบบฝึกหัดที่ 7.12

แบบฝึกหัดที่ 7.10 กำหนดให้มอสเฟต n-channel มีค่าแบนวิดธ์ที่อัตราขยายเท่ากับหนึ่งของมอสเฟต  $f_T = 1.2 \text{ GHz}$  ค่า  $C_{gsp} = C_{gdp} = 3 \text{ fF}$  และสมมติให้  $K_n = 1.5 \text{ mA/V}^2$  และ  $V_{TN} = 0.4 \text{ V}$  ถ้ากระแส  $I_{DQ} = 100 \text{ } \mu\text{A}$  จงหาค่าความจุขั้วต่อตัวเก็บประจุ  $C_{gs}$  สมมติให้  $C_{gd} = 0$  จงที่น้อยสุดที่ทำให้ (ตอบ  $C_{gs} = 66.6 \text{ fF}$ )

แบบฝึกหัดที่ 7.11 กำหนดให้มอสเฟต n-channel มีค่า  $g_m = 1.2 \text{ mA/V}$  ค่าความจุตัวเก็บประจุ  $C_{gs} = 60 \text{ fF}$ ,  $C_{gd} = 0$  และ  $C_{gsp} = C_{gdp}$  จงหาค่าความจุของตัวเก็บประจุ  $C_{gsp} = C_{gdp}$  ที่น้อยสุดที่ทำให้ค่าแบนวิดธ์ที่อัตราขยายเท่ากับหนึ่งของมอสเฟต  $f_T = 2.5 \text{ GHz}$  (ตอบ  $C_{gsp} = C_{gdp} = 8.2 \text{ fF}$ )