

Work 1 ให้นักศึกษาเขียนอธิบายการทำงานของวงจรทรานซิสเตอร์ PNP ซัยรีเลย์ดังภาพให้เข้าใจ และ
นักศึกษาสามารถวาดภาพ หรือเขียนสมการประกอบการอธิบาย

