

Work 3 ให้นักศึกษาเขียนอธิบายการทำงานของวงจรทรานซิสเตอร์ NPN ขับรีเลย์ดังภาพให้เข้าใจ และ
นักศึกษาสามารถวาดภาพ หรือเขียนสมการประกอบการอธิบาย

