

Work 5 ให้นักศึกษาเขียนอธิบายการทำงานของวงจรรักษาระดับแรงดันด้วยออปแอมป์ดังภาพให้เข้าใจ และ
นักศึกษาสามารถวาดภาพ หรือเขียนสมการประกอบการอธิบาย

