

Work 6 ให้นักศึกษาเขียนอธิบายการทำงานของวงจรไฟเลี้ยงแบบปรับค่าได้ที่กระแสดังภาพให้เข้าใจ และ  
นักศึกษาสามารถวาดภาพ หรือเขียนสมการประกอบการอธิบาย

